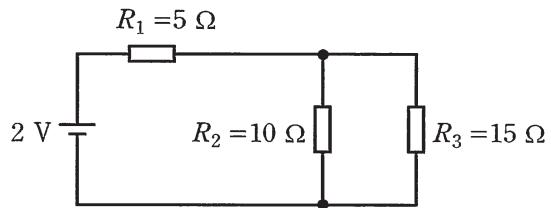


問 7 図に示す直流回路において、抵抗 $R_1 = 5 \Omega$ で消費される電力は抵抗 $R_3 = 15 \Omega$ で消費される電力の何倍となるか。その倍率として、最も近い値を次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



- (1) 0.9 (2) 1.2 (3) 1.5 (4) 1.8 (5) 2.1