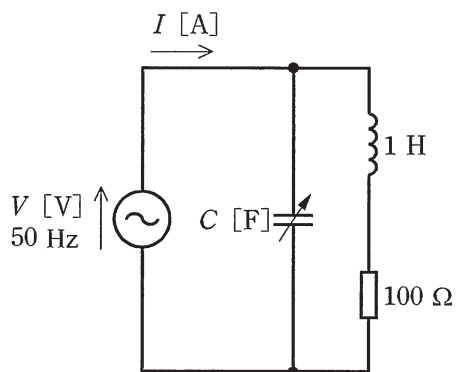


問8 図の交流回路において、電源を流れる電流 I [A] の大きさが最小となるように静電容量 C [F] の値を調整した。このときの回路の力率の値として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



- (1) 0.11 (2) 0.50 (3) 0.71 (4) 0.87 (5) 1