

問13 定格容量が $50 \text{ kV}\cdot\text{A}$ の単相変圧器 3 台を Δ - Δ 結線にし、一つのバンクとして、三相平衡負荷（遅れ力率 0.90）に電力を供給する場合について、次の(a)及び(b)の間に答えよ。

- (a) 図 1 のように消費電力 90 kW （遅れ力率 0.90）の三相平衡負荷を接続し使用していたところ、3 台の単相変圧器のうちの 1 台が故障した。負荷はそのままで、残りの 2 台の単相変圧器を V-V 結線として使用するとき、このバンクはその定格容量より何 [$\text{kV}\cdot\text{A}$] 過負荷となっているか。最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。

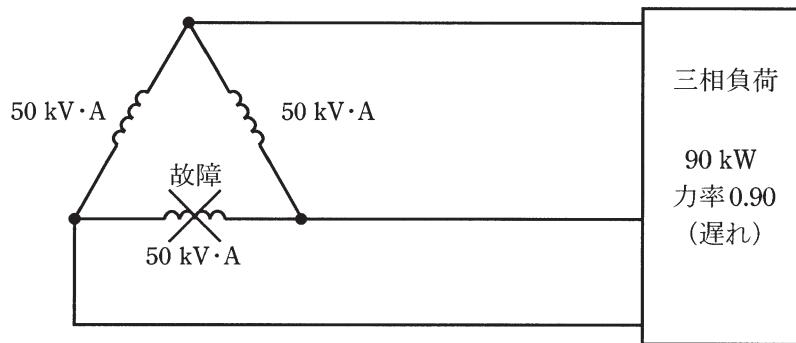


図 1

- (1) 0 (2) 3.4 (3) 10.0 (4) 13.4 (5) 18.4

(b) 上記 (a)において、故障した変圧器を同等のものと交換して $50 \text{ kV}\cdot\text{A}$ の单相変圧器 3 台を $\Delta-\Delta$ 結線で復旧した後、力率改善のために、進相コンデンサを接続し、バンクの定格容量を超えない範囲で最大限まで三相平衡負荷（遅れ力率 0.90）を増加し使用したところ、力率が 0.96（遅れ）となった。このときに接続されている三相平衡負荷の消費電力の値 [kW] として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。

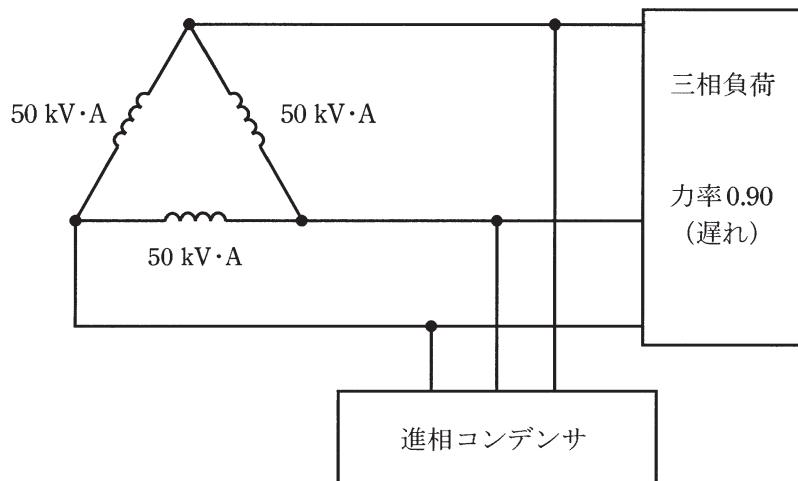


図 2

- (1) 135 (2) 144 (3) 150 (4) 156 (5) 167