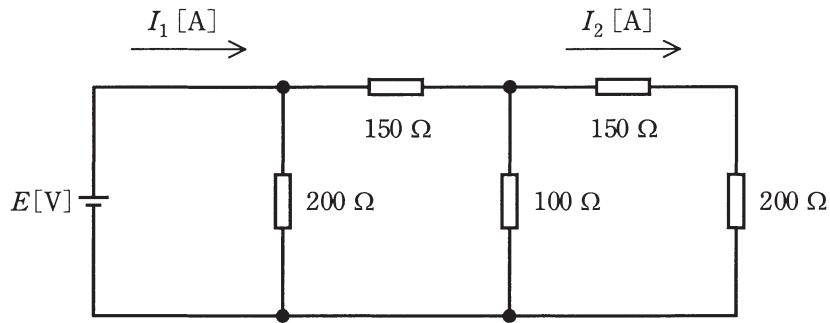


問6 図のような抵抗の直並列回路に直流電圧 $E=5\text{ V}$ を加えたとき、電流比 $\frac{I_2}{I_1}$ の値として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



- (1) 0.1 (2) 0.2 (3) 0.3 (4) 0.4 (5) 0.5