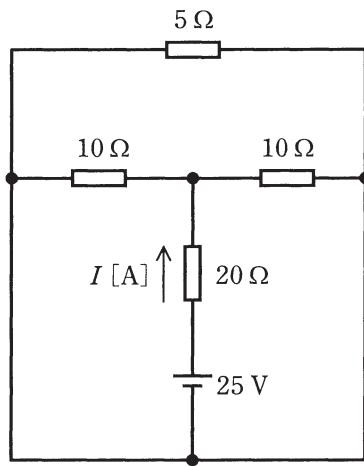


問5 図のように直流電源と4個の抵抗からなる回路がある。この回路において $20\ \Omega$ の抵抗に流れる電流 $I$ の値[A]として、最も近いものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。



- (1) 0.5      (2) 0.8      (3) 1.0      (4) 1.2      (5) 1.5