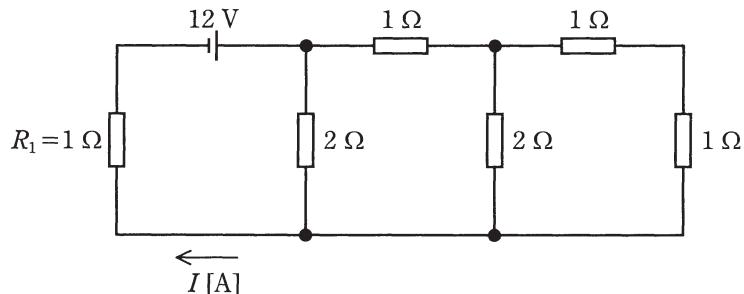


問7 次の文章は、直流回路に関する記述である。

図の回路において、電流の値  $I$ [A] は  $4\text{ A}$  よりも  (ア)。このとき、抵抗  $R_1$  の中に動く電子の流れる向きは図の  (イ) であり、電界の向きを併せて考えると、電気エネルギーが失われることになる。また、 $0.25\text{ s}$  の間に電源が供給する電力量に対し、同じ時間に抵抗  $R_1$  が消費する電力量の比は  (ウ) である。抵抗は、消費した電力量だけの熱を発生することで温度が上昇するが、一方で、周囲との温度差に  (エ) する熱を放出する。



上記の記述中の空白箇所(ア), (イ), (ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)～(5)のうちから一つ選べ。

| (ア)     | (イ)  | (ウ)  | (エ)   |
|---------|------|------|-------|
| (1) 大きい | 上から下 | 0.5  | ほぼ比例  |
| (2) 小さい | 上から下 | 0.25 | ほぼ反比例 |
| (3) 大きい | 上から下 | 0.25 | ほぼ比例  |
| (4) 小さい | 下から上 | 0.25 | ほぼ反比例 |
| (5) 大きい | 下から上 | 0.5  | ほぼ反比例 |